
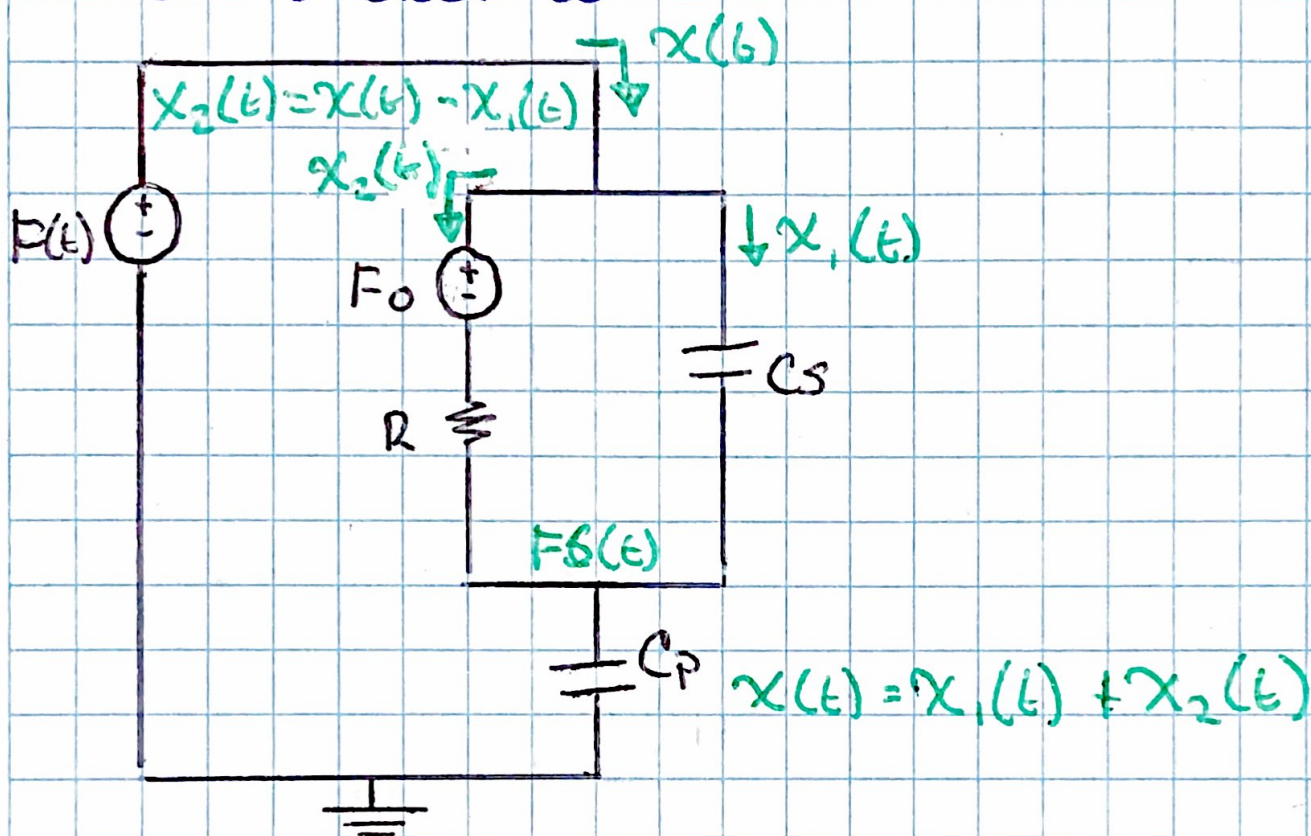


## Circuito electrico

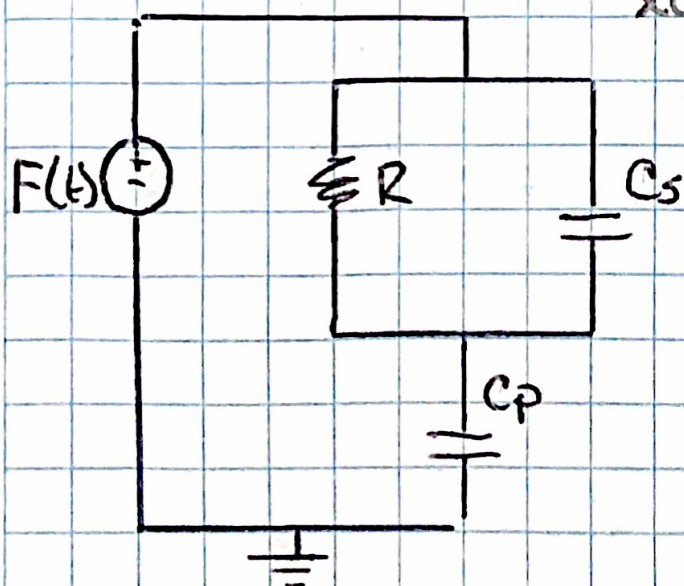

- Analisis apagado  $F_0 =$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$



$$x(t) = \frac{d[F_s(t)]}{dt} C_p$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$C_p \frac{dF_s(t)}{dt} = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt} + F(t) - F_s(t)$$


$$C_p s F_s(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)] + F(s) - F_s(s)$$

$$(C_p s + C_s s + 1/R) F_s(s) = (C_s s + 1/R) F(s)$$



$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_0 R s + 1}{R(C_s + C_p) s + 1} \rightarrow F_{sL}(s) = \frac{(C_s R s + 1) F(s)}{R(C_s + C_p) s + 1}$$


- Analisis  $F(t)$  apagado -

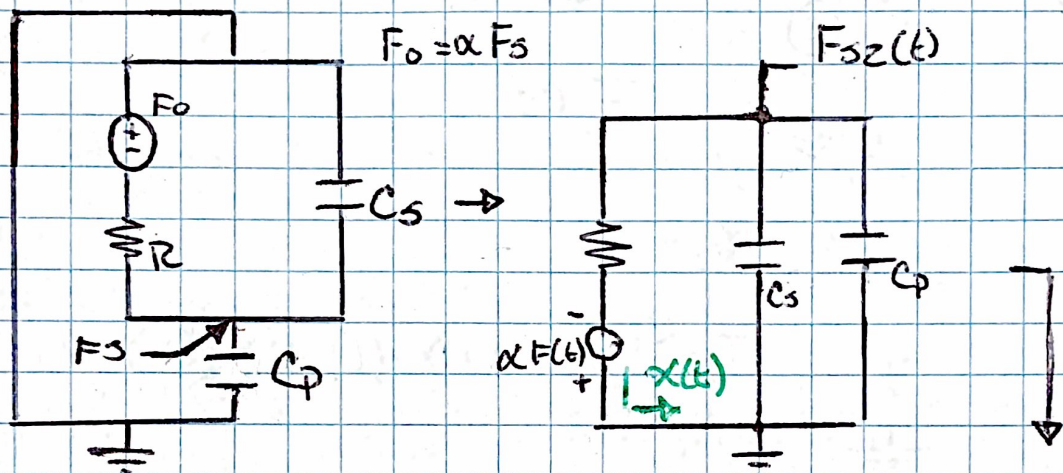

$$-\alpha F(t) = R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt$$
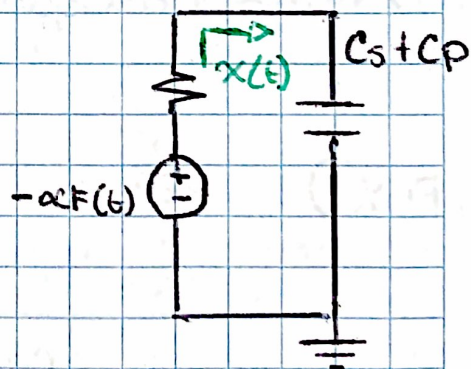
$$-\alpha F(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}$$



$$F(s) = \frac{R(C_s + C_p) s + 1}{\alpha(C_s + C_p) s} x(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}}{\frac{R(C_s + C_p) s + 1}{\alpha(C_s + C_p) s}} x(s)$$



$$F_{s2}(s) = \frac{\alpha F(s)}{R(C_s + C_p)s + 1}$$

$$F_s(s) = F_{s1}(s) + F_{s2}(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{(C_s R s + 1) F(s)}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

- Error de estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s) \left[ 1 - \frac{F_s(s)}{F(s)} \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left( s \cdot \frac{1}{s} \cdot \left( 1 - \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1} \right) \right) = 1 - 1 + \alpha$$

$$= 1 - 1 + \alpha$$

$$e(s) = +\alpha = \alpha V = 0.25V$$

- Estabilidad en lazo abierto

$$R(C_p + C_s)s + 1 = 0 \quad \lambda = -\frac{1}{R(C_p + C_s)}$$

$$R(C_p + C_s)s = -1$$

$$s = -\frac{1}{R(C_p + C_s)}$$

→ La respuesta es estable

→ Es asintóticamente estable